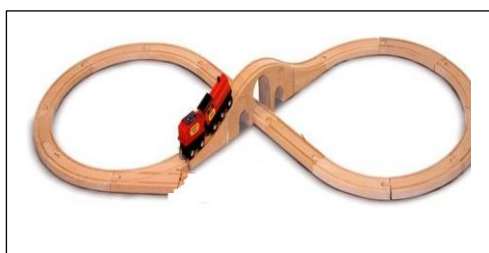


Du 11 au 17 mars 2019

Cycle : 2

Niveau : 1

Enigme n° 2 : « Le circuit fermé »



Essaie de trouver tous les circuits fermés possibles que l'on peut réaliser avec ces cartes.

Tu peux utiliser toutes les cartes ou seulement une partie.

Pour construire le circuit, utilise le quadrillage pour placer les cartes.

